

Prática 5: Flip-Flop

Nesta prática tem como o objetivo de estudar os circuitos biestáveis e o desenvolvimento de um registrador.

① Flip Flop JK Mestre-Escravo

O FF JK é um dos mais utilizados, cujo circuito equivalente é ilustrado a seguir:

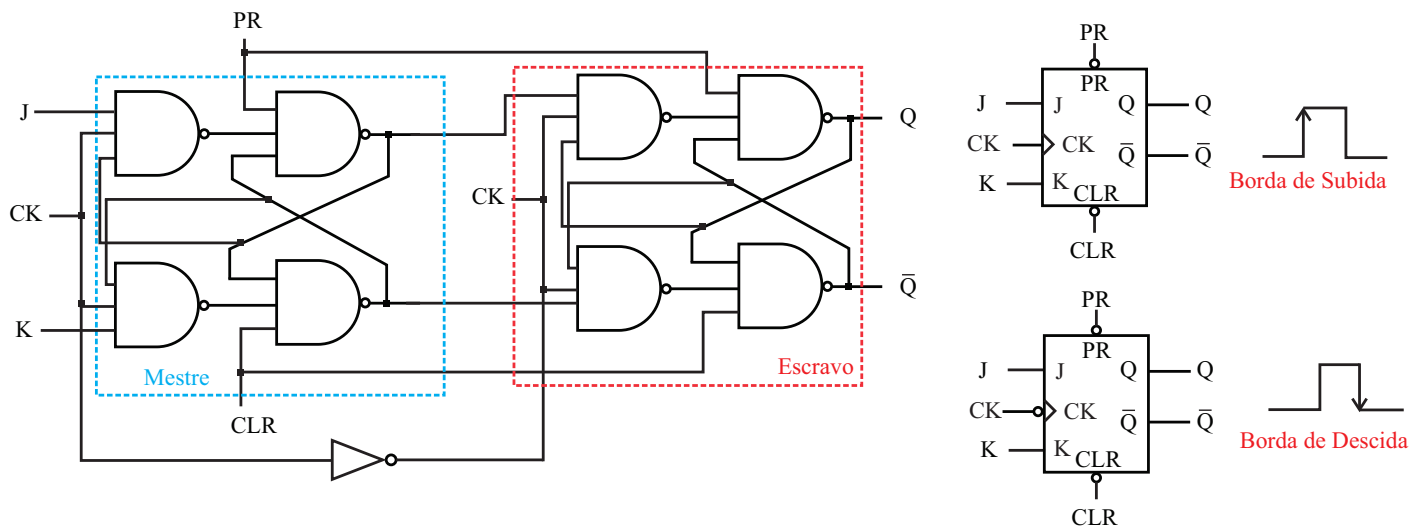


Figura 1: Flip-Flop JK Mestre-Escravo

Desta forma, de acordo com a **borda do clock**, a saída é alterada, de acordo com as entradas J, K, Preset e Clear, conforme ilustra a tabela 1.

Tabela 1: Tabela-Verdade do FF JK

J	K	PR	CLR	Q	\bar{Q}
X	X	1	0	0	1
X	X	0	1	1	0
X	X	0	0	X	X
0	0	1	1	Q_{ant}	\bar{Q}_{ant}
0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	\bar{Q}_{ant}	Q_{ant}

Para realizar o testbench com um gerador de clock, podemos utilizar o comando forever, conforme o exemplo a seguir:

```

1      initial begin
2          $dumpfile("ff_jk_tb.vcd");
3          $dumpvars(1);
4
5          PR = 1; CLR = 0; #20;
6          PR = 1; CLR = 1; J = 0; K = 0; #20;
7          J = 0; K = 1; #20;
8          J = 1; K = 0; #20;
9          J = 1; K = 1; #20;
10         $finish;
11     end
12
13     initial begin
14         clk = 0;
15         forever #10 clk = ~ clk;
16     end
17 endmodule

```

Dica: É possível fazer um case com mais de uma variável em Verilog:

```

1      case ({J,K})
2          2'b00: Q = X;
3          2'b01: Q = X;
4          2'b10: Q = X;
5          2'b11: Q = X;
6          default: Q = X;
7      endcase

```

2 Flip Flop tipo D

O FF tipo D é amplamente utilizado para armazenar a informação de 1 único bit, sendo obtido a partir do FF JK:

 


Figura 2: Flip-Flop tipo D

A tabela 2 apresenta a Tabela-Verdade do FF tipo D.

Tabela 2: Tabela-Verdade do FF tipo D com Preset e Clear ativos em nível lógico 0

D	PR	CLR	Q	\bar{Q}
X	1	0	0	1
X	0	1	1	0
X	0	0	X	X
0	1	1	0	1
1	1	1	1	0

3 Registrador:

Um registrador é um elemento que armazena n bits de informação, que pode ser criado conectando diversos FF tipo D em paralelo, conforme a figura abaixo:

 


Figura 3: Flip-Flop tipo D

Em Verilog, podemos utilizar o comando generate para instanciar mais de um módulo de uma única vez, como por exemplo:

```
1  genvar i; // Variavel de loop para o generate block
2  generate
3      // Loop para instanciar N flip-flops
4      for (i = 0; i < N; i = i + 1) begin :
5          d_flip_flop ff (clk, d[i], pr, clr, q[i], qneg[i]);
6      end
7  endgenerate
```

4 Tarefas:

- 1.) Desenvolva em Verilog um módulo que implemente um FF JK com **borda de subida** e com PR e CLR ativos em **nível lógico zero**. Anexe o código do módulo, o testbench e forma de onda no GTKWave.
- 2.) Desenvolva em Verilog um módulo que implemente um FF d com **borda de descida** e com PR e CLR ativos em **nível lógico alto**. Anexe o código do módulo, o testbench e forma de onda no GTKWave.
- 3.) Desenvolva em Verilog um módulo que implemente um registrador de 8 bits. Anexe o código do módulo, o testbench e forma de onda no GTKWave.